

A.1 4:1 MUX

Module mux4_1(


input a,
input b,
input c,
input d,
input[1:0] s,
output f
);

wire a1, b1, c1, d1, ns1, ns0;

not(ns1, sel[1]);
not(ns0, sel[0]);

and(a1, a, ns1, ns0);
and(b1, sel[0], ns1);
and(c1, ns0, sel[1]);
and(d1, sel[0], sel[1]);
or(f, a1, b1, c1, d1);

endmodule

 


A.2 2:4 Decoder

module decoder2_4(

input[1:0] sel,
output f0,
output f1,
output f2,
output f3
);

wire ns1, ns0;
not(ns1, sel[1]);
not(ns0, sel[0]);
and(f0, ns1, ns0);
and(f1, ns1, sel[0]);
and(f2, sel[1], ns0);
and(f3, sel[1], sel[0]);

endmodule

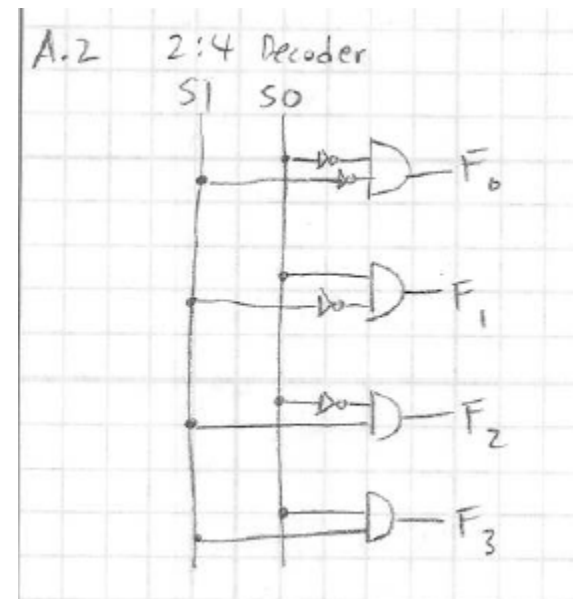

A.3 4:1 MUX

```

module mux4_1(
    input a,
    input b,
    input c,
    input d,
    input[1:0] sel
    output f
);
    wire f0, f1, f2, f3, a1, b1, c1, d1;

```

```


    decoder2_4 D1(.sel(sel), .f0(f0), .f1(f1), .f2(f2), .f3(f3));
    and(a1, a, f0);
    and(b1, b, f1);
    and(c1, c, f2);
    and(d1, d, f3);
    or(f, a1, b1, c1, d1);

```

```

endmodule

```

 

A.5 3:8 Decoder

```

module decoder3_8(
    input [2:0] sel,
    output f
);

```

```

    wire a1, b1, c1, d1, e1, f1, g1, h1, tmp1, tmp2, tmp3, tmp4, tmp5, tmp6, tmp7, tmp8,
    tmp9, tmp10;

```

```

    decoder2_4 D1(.sel(sel[1:0]), .f0(a1), .f1(b1), .f2(c1), .f3(d1));
    decoder2_4 D2(.sel(sel[1:0]), .f0(e1), .f2(f1), .f2(g1), .f3(h1));
    decoder2_4 D3(.sel(sel[2:1]),

```

```

    .f0(tmp1), .f1(tmp2), .f2(tmp3), .f3(tmp4));

```

```

    or(tmp5, a1, b1, c1, d1);
    or(tmp6, tmp1, tmp2);
    or(tmp7, tmp3, tmp4);
    or(tmp8, e1, f1, g1, h1);

```

```

    and(tmp9, tmp5, tmp6);
    and(tmp10, tmp7, tmp8);

```

```


    or(f, tmp9, tmp10);

```

```

endmodule

```

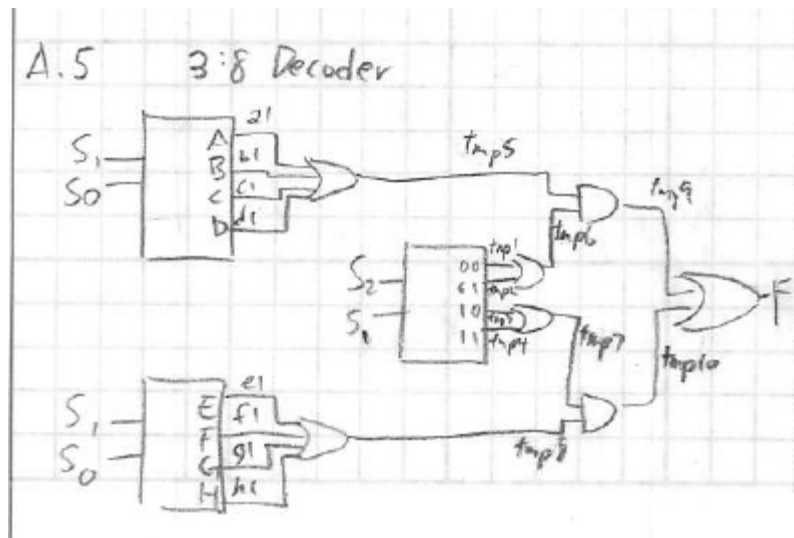

A.6 1 bit adder / subtracter


```

module addSub(
    input a,
    input b,
    input cin,
    input aS,
    output s,
    output cout
);

    wire ab, bc, ac, tmp1, naS;

    xor(s, a, b, cin);
    not(naS, aS);
    xor(tmp1, naS, b);
    and(ab, tmp1, a);
    and(bc, cin, tmp1);
    and(ac, a, cin);
    or(cout, ab, bc, ac);
endmodule

```

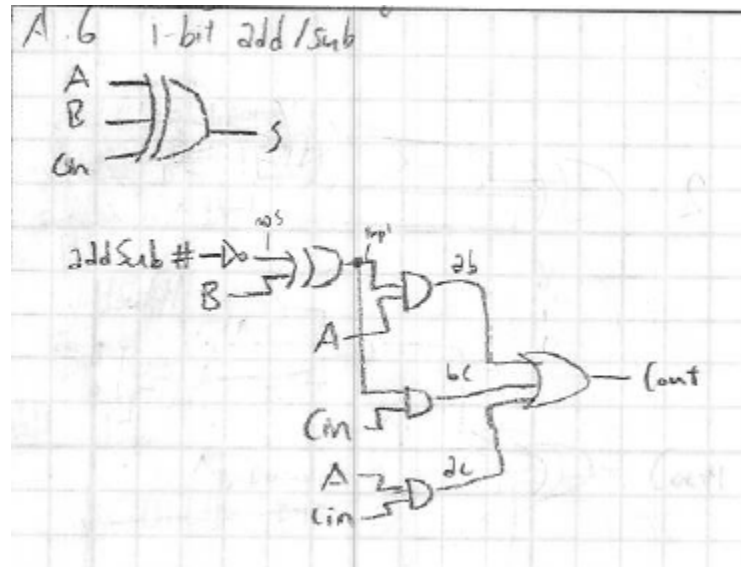

A.7 8 bit adder / subtracter

```

module addSub8(
    input [7:0] a,
    input [7:0] b,
    input aS,
    output [7:0] s,
    output cout
);

    wire c0, c1, c2, c3, c4, c5, c6, naS;


    not(naS, aS);

    addSub AS0(.a(a[0]), .b(b[0]), .cin(naS), .aS(aS), .s(s[0]), .cout(c0));
    addSub AS1(.a(a[1]), .b(b[1]), .cin(c0), .aS(aS), .s(s[1]), .cout(c1));
    addSub AS2(.a(a[2]), .b(b[2]), .cin(c1), .aS(aS), .s(s[2]), .cout(c2));
    addSub AS3(.a(a[3]), .b(b[3]), .cin(c2), .aS(aS), .s(s[3]), .cout(c3));
    addSub AS4(.a(a[4]), .b(b[4]), .cin(c3), .aS(aS), .s(s[4]), .cout(c4));
    addSub AS5(.a(a[5]), .b(b[5]), .cin(c4), .aS(aS), .s(s[5]), .cout(c5));
    addSub AS6(.a(a[6]), .b(b[6]), .cin(c5), .aS(aS), .s(s[6]), .cout(c6));
    addSub AS7(.a(a[7]), .b(b[7]), .cin(c6), .aS(aS), .s(s[7]), .cout(cout));

endmodule

```

A 7 8bit add/sub

 

B.1 4:1 MUX

```
module mux4_1(q, sel, a, b, c, d);
    input a, b, c, d;
    input [1:0] sel;
    output q;

    assign q = (a & ~sel[1] & ~sel[0]) | (b & ~sel[1] & sel[0]) | (c & sel[1] & ~sel[0]) | (d &
        sel[1] & sel[0]);
endmodule
```

B.2 4:1 MUX

```
module mux4_1(q, sel, a, b, c, d);
    input a, b, c, d;
    input [1:0] sel;
    output q;

    assign q = (sel == 2'b00)?a:
        (sel == 2'b01)?b:
        (sel == 2'b10)?c:
        d;
endmodule
```

B.3 4:1 Mux

```
module mux4_1(q, sel, a, b, c, d);
    parameter WID = 16;
    input[WID - 1:0] a, b, c, d;
    input [1:0] sel;
    output[WID - 1:0] q;

    assign q = (a & {WID{~sel[1]}} & {WID{~sel[0]}}) |
        (b & {WID{~sel[1]}} & {WID{sel[0]}}) |
        (c & {WID{sel[1]}} & {WID{~sel[0]}}) |
        (d & {WID{sel[1]}} & {WID{sel[0]}});
endmodule
```

B.4 4:1 MUX

```
module mux4_1(q, sel, a, b, c, d);
    parameter WID = 16;
    input[WID -1:0] a, b, c, d;
    input [1:0] sel;
    output[WID -1:0] q;

    assign q = (sel == 2'b00)?a:
        (sel == 2'b01)?b:
        (sel == 2'b10)?c:
        d;
endmodule
```

B.5 8 bit ALU

```
module alu8(A, B, Sel, Q);  
    input[7:0] A, B;  
    input[1:0] Sel;  
    output [7:0] Q;  
  
    assign Q = (Sel == 2'b00)?A:  
               (Sel == 2'b01)?(A+B):  
               (Sel == 2'b10)?(A&B):  
               (~A);  
  
endmodule
```

B.8 8 bit adder/subtractor

```
module addSub8(A, B, MODE, Q);  
    input [7:0] A, B;  
    input MODE;  
    output [8:0] Q;  
  
    assign Q = (MODE == 1'b0)?({1'b0, A} + {1'b0, B}):( {1'b0, A} - {1'b0, B});  
  
endmodule
```