

$$F1) f = ab + ac + bc + ade$$

$$\frac{df}{da} = (bc + de) \oplus (b + c + bc) = (bc + de) \oplus (b + c)$$

F2) (a)

A	B	C	D	F	F _{H0}	F _{H1}	F _{K0}	F _{K1}
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	0	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	1	0	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1

$$(A+B)C + C'D$$

(b)

A	B	C	D	H0	H1	K0	K1
0	0	0	0				1
0	0	0	1			1	
0	0	1	0		1		1
0	0	1	1		1		1
0	1	0	0				1
0	1	0	1			1	
0	1	1	0	1			
0	1	1	1	1			
1	0	0	0				1
1	0	0	1			1	
1	0	1	0	1			
1	0	1	1	1			
1	1	0	0				1
1	1	0	1			1	
1	1	1	0	1			
1	1	1	1	1			

(c)

A	B	C	D	H0	H1	K0	K1
0	0	0	0				
0	0	0	1				1
0	0	1	0				1
0	0	1	1				1
0	1	0	0				
0	1	0	1				
0	1	1	0	1			
0	1	1	1	1			
1	0	0	0				
1	0	0	1				1
1	0	1	0	1			
1	0	1	1	1			
1	1	0	0				
1	1	0	1				1
1	1	1	0	1			
1	1	1	1	1			

(d) Apply 0001, if output is 0, there's a fault
 Apply 0010, if output is 1, there's a fault
 Apply 0110, if output is 0, there's a fault

$$F3) (WX)'YZ + WX(YZ)'$$

(2)

W	X	Y	Z	T	T_m	T_{m0}	T_{n1}	T_{n0}	T_{p1}	T_{p0}	T_{q1}	T_{q0}
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(b)

W	X	Y	Z	m	n	p	q
0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

(c)

W	X	Y	Z	HA1	PO	90
0	0	0	0	1		
0	0	0	1	1		
0	0	1	0	1		
0	0	1	1			1
0	1	0	0	1		
0	1	0	1	1		
0	1	1	0	1		
0	1	1	1			1
1	0	0	0	1		
1	0	0	1	1		
1	0	1	0	1		
1	0	1	1			1
1	1	0	0		1	
1	1	0	1	1		
1	1	1	0		1	
1	1	1	1	1		

(d) Apply 0000, if the output is 1, there's a fault

Apply 0011, if the output is 0, there's a fault

Apply 1100, if the output is 0, there's a fault.