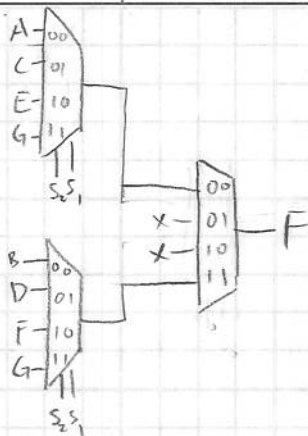


ECEn 220 HW 4


8.1, 2, 3, 4, 6, 8, 10

Benjamin Bergeson

8.1 S_2, S_1, S_0 F
 0 0 0 A
 0 0 1 B
 0 1 0 C
 0 1 1 D
 1 0 0 E
 1 0 1 F
 1 1 0 G
 1 1 1 H




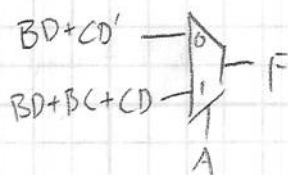8.2 A B C D F
 0 0 0 0
 0 0 0 1
 0 0 1 0
 0 0 1 1
 0 1 0 0
 0 1 0 1
 0 1 1 0
 0 1 1 1
 1 0 0 0
 1 0 0 1
 1 0 1 0
 1 0 1 1
 1 1 0 0
 1 1 0 1
 1 1 1 0
 1 1 1 1



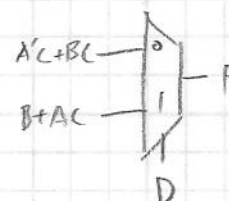
8.3

D A B C F
 0 0 0 0
 0 0 0 1
 0 0 1 0
 0 0 1 1
 0 1 0 0
 0 1 0 1
 0 1 1 0
 0 1 1 1
 1 0 0 0
 1 0 0 1
 1 0 1 0
 1 0 1 1
 1 1 0 0
 1 1 0 1
 1 1 1 0
 1 1 1 1



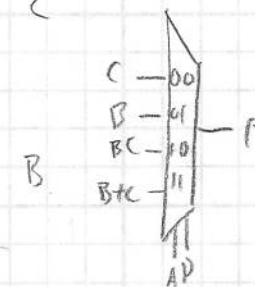8.4


A D B C F
 0 0 0 0
 0 0 0 1
 0 0 1 0
 0 0 1 1
 0 1 0 0
 0 1 0 1
 0 1 1 0
 0 1 1 1
 1 0 0 0
 1 0 0 1
 1 0 1 0
 1 0 1 1
 1 1 0 0
 1 1 0 1
 1 1 1 0
 1 1 1 1




BC

B+C

8.6

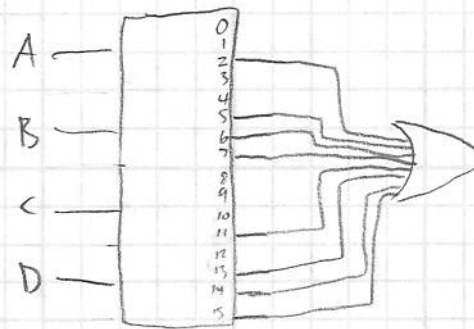

8.8

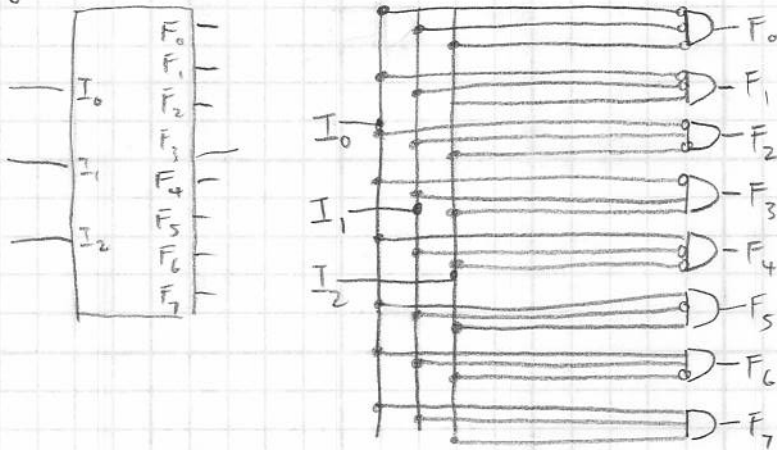

Problems from ROM lecture

1) 7 input 5 output

$$2^7 \cdot 5 = 640 \text{ bit}$$

2) 22 input 8 output

$$2^{22} \cdot 8 = 33554432$$

8.10

